
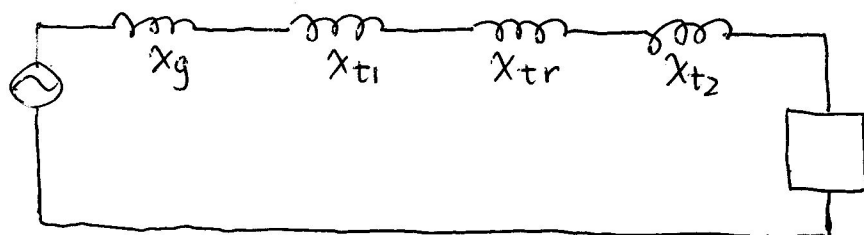


EE491 . ~~xxxxxx~~ Two Examples

## Example 1

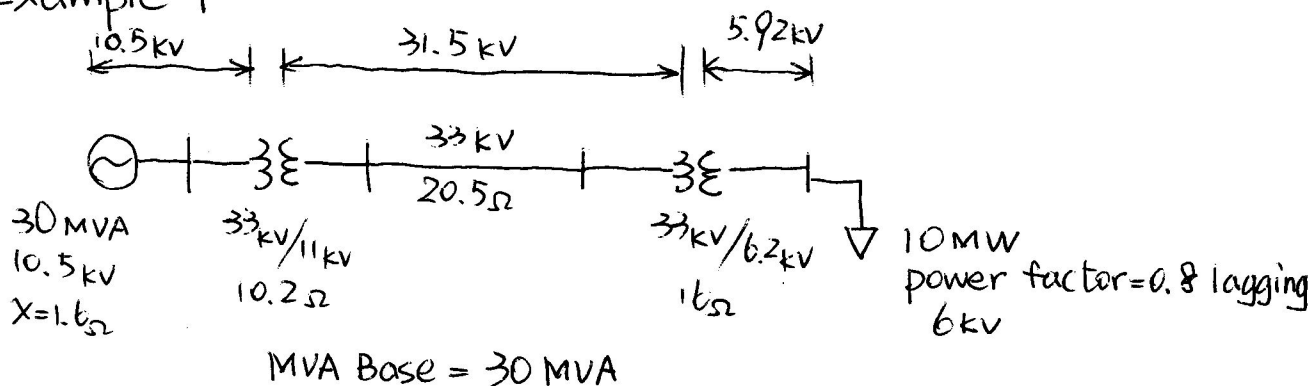

Gen:  $\text{Base Imp} = \frac{(10.5)^2}{30} = 3.675 \Omega$

$\Rightarrow X_g = \frac{1.6}{3.675} = 0.4354 \text{ pu}$

Transformer 1:  $\text{Base Imp} = \frac{(31.5)^2}{30} = 33.1 \Omega$

$\Rightarrow X_{t1} = \frac{10.2}{33.1} = 0.3084 \text{ pu}$

Transformer 2:  $\text{Base Imp} = \frac{(31.5)^2}{30} = 33.1 \Omega$

$\Rightarrow X_{t2} = \frac{16}{33.1} = 0.4837 \text{ pu}$

Transmission Line:  $\text{Base Imp} = \frac{(31.5)^2}{30} = 33.1 \Omega$

$\Rightarrow X_{tr} = \frac{20.5}{33.1} = 0.6198 \text{ pu}$


Load: 10 MW @ 0.8 pf lagging at 6 kV

Base kV = 5.92 kV  $\Rightarrow |V_L| = \frac{6}{5.92} = 1.0135 \text{ pu}$

$P_L = \frac{10}{30} = \frac{1}{3} \text{ pu} = |V_L| \cdot |I_L| \cdot \cos \phi$

$\Rightarrow |I_L| = \frac{\frac{1}{3}}{1.0135 \cdot 0.8} = 0.4111 \text{ pu}$

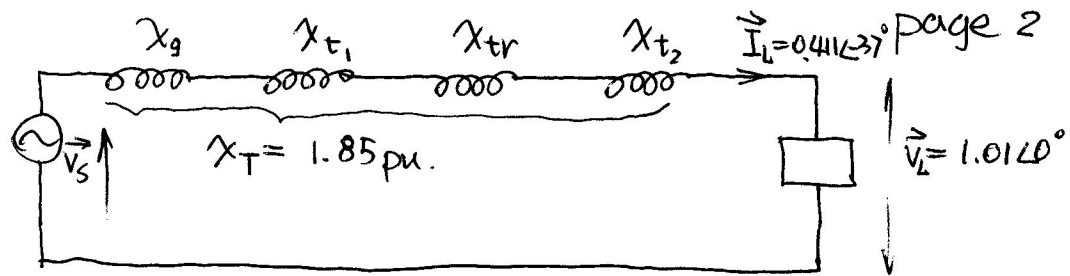$\underline{V}_L = 1.0135 \angle 0^\circ \Rightarrow \underline{I}_L = 0.4111 \angle -37^\circ$




$$\therefore \vec{V}_g = \vec{V}_L + \vec{I}_L \times jX_T = 1.59 \angle 22.5^\circ$$

$$\therefore |V_g| = 16.7 \text{ kv (L-L)}$$

The Source voltage is too high

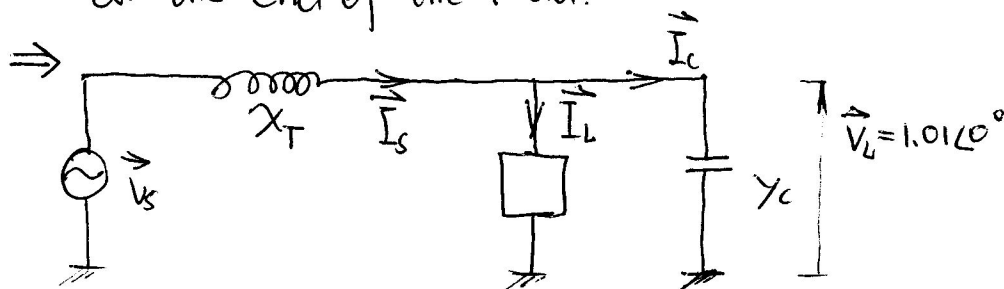⇒ Switch in a Capacitor bank which supplies 5 MVAR at the end of the load.



5 MVAR @ 6 kv.

$$\Rightarrow Q_C = \frac{5}{30 \text{ MVA}} = \frac{1}{6} \text{ pu.}$$

$$\Rightarrow Q_C = |V_L| \cdot |I_C| = 1.01 \cdot |I_C| = \frac{1}{6}$$

$$\Rightarrow |I_C| = \frac{\frac{1}{6}}{1.01} \Rightarrow \vec{I}_C = 0.164 \angle 90^\circ$$

$$\Rightarrow \vec{I}_s = \vec{I}_C + \vec{I}_L = 0.339 \angle -14^\circ$$

$$\Rightarrow \vec{V}_s = \vec{V}_L + jX_T \cdot \vec{I}_s = 1.31 \angle 27.5^\circ$$

$$\Rightarrow |V_s| = 13.75 \text{ kv}$$

Repeat with 10 MVAR Cap bank


$$Q_C = \frac{1}{3} \Rightarrow \vec{I}_C = \frac{\frac{1}{3}}{1.01} \angle 90^\circ = 0.329 \angle 90^\circ$$

$$\Rightarrow \vec{I}_s = 0.339 \angle 14^\circ$$

$$\Rightarrow \vec{V}_s = 1.05 \angle 35^\circ$$

$$\Rightarrow |V_s| = 11 \text{ kv. } \underline{\text{acceptable}}$$

## Example 2.

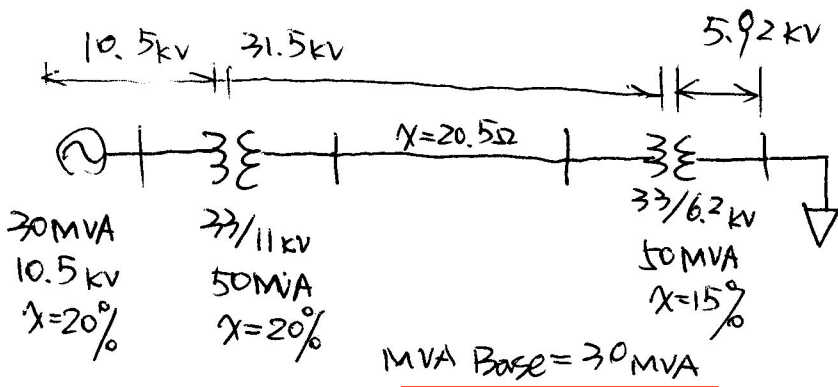

Gen: 20% with own rating

$$Z_{\text{rating}} = \frac{(1 \text{ kv rating})^2}{(\text{MVA rating})^2} = \frac{(10.5)^2}{30} = 3.675 \Omega$$

$$\Rightarrow X = 3.675 \times 0.2 = 0.735 \Omega$$

$$Z_{\text{Base}} = \frac{\text{kv base}^2}{\text{MVA base}} = \frac{(10.5)^2}{30} = 3.675 \Omega$$

$$\Rightarrow x_g = \frac{0.735}{3.675} = 0.2 \text{ pu.}$$

Transformer 1:  $Z_{\text{rating}} = \frac{33^2}{50} = 21.78 \Omega$

$$X = 21.78 \times 0.2 = 4.36 \Omega$$

$$\Rightarrow Z_{\text{base}} = \frac{(31.5)^2}{30} = 33.1 \Omega$$

$$\Rightarrow x_{t1} = \frac{4.36}{33.1} = 0.1318 \text{ pu.}$$

Transmission Line: No Change  $x_{tr} = 0.6198 \text{ pu.}$

Transformer 2:  $Z_{\text{rating}} = \frac{33^2}{50} = 21.78 \Omega$

$$X = 0.15 \times 21.78 = 3.27 \Omega$$

$$Z_{\text{base}} = \frac{(31.5)^2}{30} = 33.1 \Omega$$

$$\Rightarrow x_{t2} = \frac{3.27}{33.1} = 0.099 \text{ pu}$$

