

EE 491 Homework 1

1.1

$$v = 141.4 \sin(\omega t + 30^\circ) \quad , \quad i = 11.31 \cos(\omega t - 30^\circ)$$

a) Maximum Value

$$\begin{cases} v_{\max} = 141.4 \text{ V} \\ i_{\max} = 11.31 \text{ A} \end{cases}$$

b) RMS values

$$\begin{cases} v_{\text{rms}} = \frac{141.4}{\sqrt{2}} = 100 \text{ V} \\ i_{\text{rms}} = \frac{11.31}{\sqrt{2}} = 8 \text{ A} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } v &= 141.4 \sin(\omega t + 30^\circ) \\ &= 141.4 \cos(\omega t + 30^\circ - 90^\circ) \end{aligned}$$

if voltage is reference: $v = 100 \angle 0^\circ = 100 + j0 \text{ V}$

$$\begin{aligned} I &= 8 \angle (-30^\circ + 60^\circ) \\ &= 8 \angle 30^\circ = 6.93 + j4 \end{aligned}$$

current leads the voltage \Rightarrow capacitive

1.4

$$R = 10 \cos 60 = 5 \Omega$$

$$X = 10 \sin 60 = 8.66 \Omega$$

$$I = \frac{240}{10 \angle 60} = 24 \angle -60^\circ$$

$$P = R|I|^2 = 5 \times 24^2 = 2880 \text{ W}$$

$$Q = X|I|^2 = 8.66 \times 24^2 = 4988 \text{ VAR}$$

$$\text{P.f.} = \cos \left(\tan^{-1} \frac{Q}{P} \right) = 0.5$$

1.10

$$S = EI^* = (-120 \angle 210)(10 \angle -60)$$

$$= -1200 \angle 150^\circ = 1200 \angle -30^\circ$$

$$= \underbrace{1039}_P - j \underbrace{600}_Q$$

↓
delivered

↓
received

1.16

$$|I| = \frac{15 \times 746}{\sqrt{3} \times 440 \times 0.9 \times 0.8} = 20.39 \text{ A}$$

$$P = \sqrt{3} \times 440 \times 20.39 \times 0.8 = 12,431 \text{ W drawn from line}$$

$$Q = \sqrt{3} \times 440 \times 20.39 \times 0.6 = 9,324 \text{ VAR drawn from line}$$

1.19

$$\text{Load: } S_1 = 250 \angle \cos^{-1}(0.707) = 250 + j250 \text{ kVA}$$


$$\text{Capacitor bank: } S_2 = 60 \angle -90^\circ = -j60 \text{ kVA}$$

$$S_1 + S_2 = 250 + j190 = 314 \angle 37^\circ$$

$$|I| = \frac{314}{\sqrt{3} \times 440} = 412 \text{ A}$$

$$\text{P.f.} = \cos 37^\circ = 0.796 \text{ lagging}$$

②

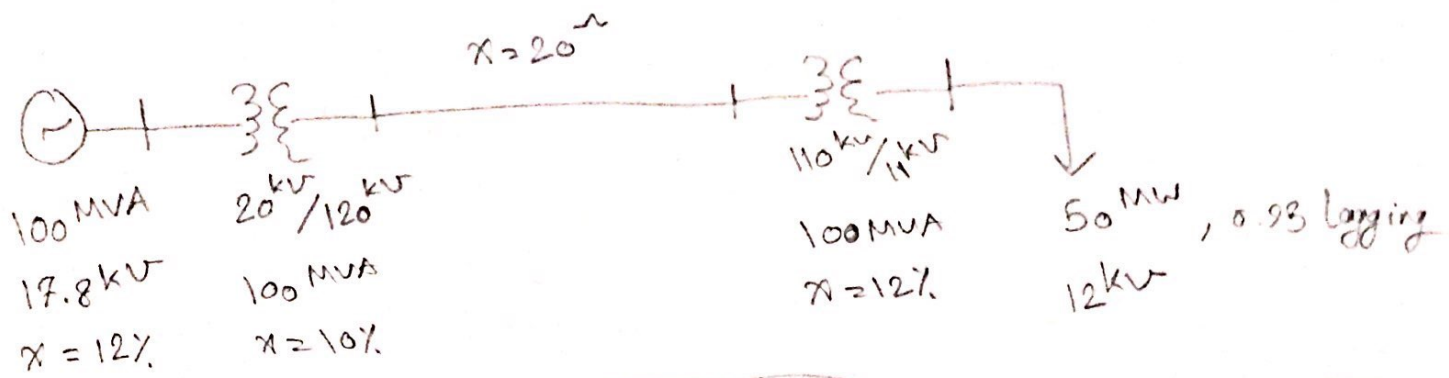

$$S_{base} = 100 \text{ MVA}$$

$$V_{base_{Gen}} = 17.8 \text{ kV} \Rightarrow V_{base_{Line}} = 17.8 \times \left(\frac{120}{20} \right) = 106.8 \text{ kV}$$

$$\Rightarrow V_{base_{Load}} = 106.8 \times \left(\frac{11}{110} \right) = 10.68 \text{ kV}$$

$$\text{We know: } Z_{pu}^{new} = Z_{pu}^{old} \times \frac{S_{base}^{new}}{S_{base}^{old}} \times \left(\frac{V_{base}^{old}}{V_{base}^{new}} \right)^2$$

$$X_G = 0.12 \text{ pu (no change)}$$

$$X_{T1} = 0.1 \times \frac{100 \text{ MVA}}{100 \text{ MVA}} \times \left(\frac{20 \text{ kV}}{17.8 \text{ kV}} \right)^2 = 0.1263 \text{ pu}$$

$$Z_{base_{Line}} = \frac{V_{base_{Line}}^2}{S_{base}} = \frac{(106.8 \text{ kV})^2}{100 \text{ MVA}} = 114.0624 \Omega$$

$$X_{Line} = \frac{20}{114.0624} = 0.1753 \text{ pu}$$


$$X_{T2} = 0.12 \times \frac{100 \text{ MVA}}{100 \text{ MVA}} \times \left(\frac{110 \text{ kV}}{106.8 \text{ kV}} \right)^2 = 0.1273 \text{ pu}$$

$$\text{Load: } |V_L| = \frac{12 \text{ kV}}{10.68 \text{ kV}} = 1.1236 \text{ pu}$$

$$P_L = \frac{30 \text{ MW}}{100 \text{ MW}} = 0.3 \text{ pu} = |V_L| |I_L| \cos \phi$$

$$\Rightarrow |I_L| = \frac{0.3}{1.1236 \times 0.95} = 0.4684 \text{ pu}$$
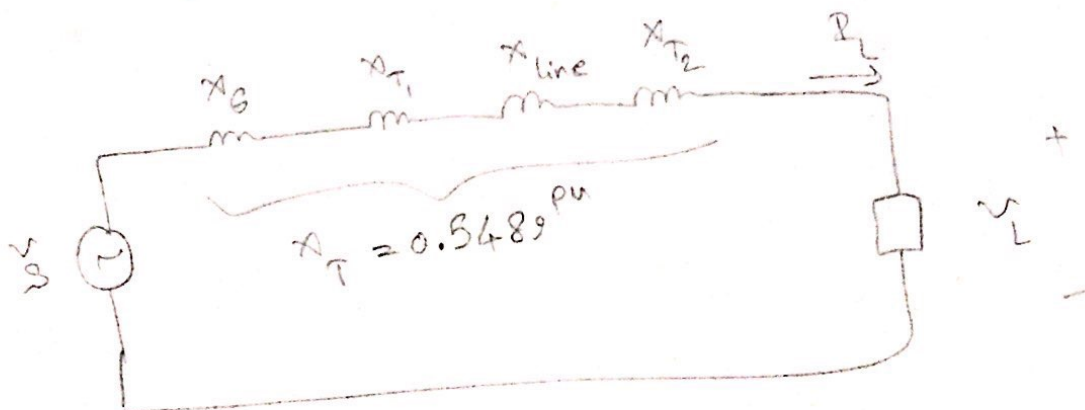
$$\begin{cases} V_L = 1.1236 \angle 0^\circ \\ I_L = 0.4684 \angle -\cos^{-1}(0.95) \end{cases}$$



$$\begin{aligned} V_s &= V_L + I_L \times jX_T \\ &= 1.1236 + (0.4684 \angle -\cos^{-1}(0.95)) (0.5489 \angle 90^\circ) \\ &= 1.2039 + j0.2443 = 1.2284 \angle 11.47^\circ \end{aligned}$$

$$|V_s| = 1.2284 \times 17.8 \text{ kV} = 21.87 \text{ kV}$$