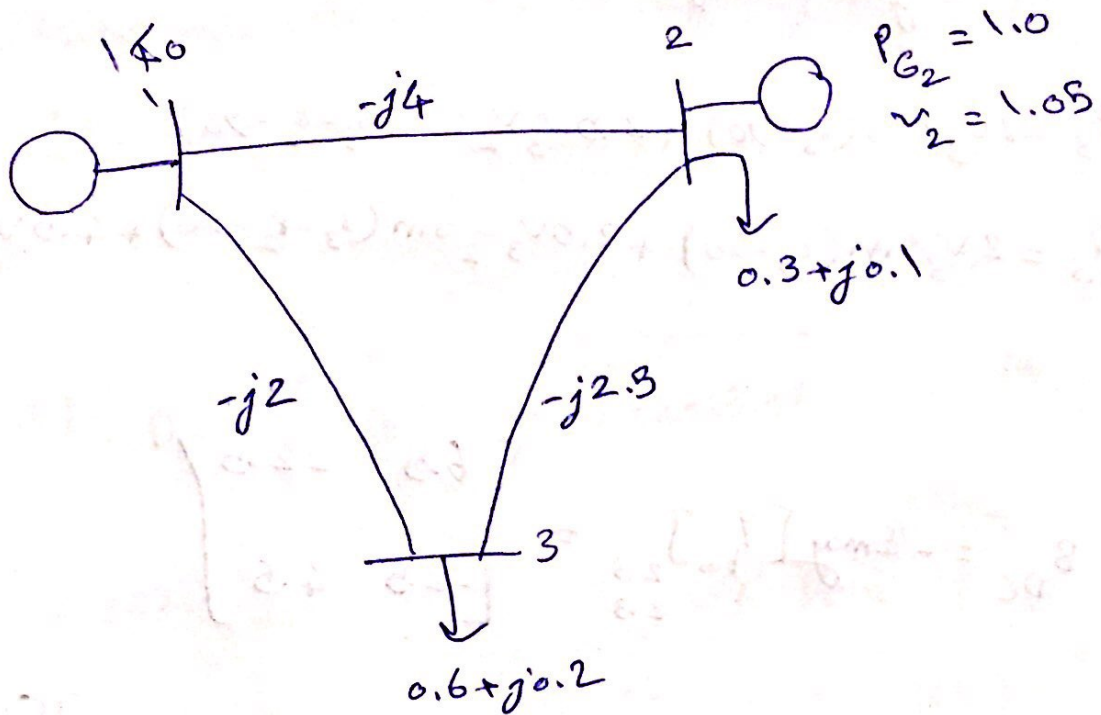


EE 491 - Midterm #1
Fall 2020

1)



a)

$$\vec{Y}_{bus} = \begin{bmatrix} -j6 & j4 & j2 \\ j4 & -j6.5 & j2.5 \\ j2 & j2.5 & -j4.5 \end{bmatrix}$$

b)

	type	known	unknown
1	slack bus	δ, V	P, Q
2	Generator bus	V, P	δ, Q
3	Load bus	P, Q	δ, V

$$c) \begin{cases} P_i = \sum_j V_i V_j Y_{ij} \cos(\delta_i - \delta_j - \theta_{ij}) \\ Q_i = \sum_j V_i V_j Y_{ij} \sin(\delta_i - \delta_j - \theta_{ij}) \end{cases}$$

$$\begin{cases} P_3 = 2V_3 \cos(\delta_3 - 90) + 2.5V_3V_2 \cos(\delta_3 - \delta_2 - 90) \\ Q_3 = 2V_3 \sin(\delta_3 - 90) + 2.5V_3V_2 \sin(\delta_3 - \delta_2 - 90) + 4.5V_3^2 \end{cases}$$

$$d) B_{DC} = -\Im_{\text{mag}} \left[Y_{\text{bus}} \right]_{\substack{2:3 \\ 2:3}} = \begin{bmatrix} 6.5 & -2.5 \\ -2.5 & 4.5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \delta_2 \\ \delta_3 \end{bmatrix} = B_{DC}^{-1} \begin{bmatrix} P_{E2} - P_{L2} \\ -P_{L3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.19565 & 0.1087 \\ 0.1087 & 0.28261 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.7 \\ -0.6 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \delta_2 \\ \delta_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.071739 \\ -0.093478 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \angle V_1 \\ \angle V_2 \\ \angle V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \angle 0 \\ 1.05 \angle 0.071739 \\ 1 \angle -0.093478 \end{bmatrix}$$


- 3
- e) → Line R is negligible compared to line X ($R_L \ll X_L$)
 → The voltage profile is flat ($|V_N| \approx 1 \text{ pu}$)
 → Voltage angle differences between neighboring nodes are small.
 $(\sin(\delta_i - \delta_j) \approx \delta_i - \delta_j)$

2) a) $D_{eq} = \sqrt[3]{15.87 \times 15.87 \times 2 \times 15.87} = 20 \text{ ft}$

$r = 0.3831 \frac{\Omega}{\text{mi}} \Rightarrow R = 38.31 \Omega$

$X_L = 0.476 + 0.363j = 0.839j \frac{\Omega}{\text{mi}} \Rightarrow X_L = 83.9j \Omega$

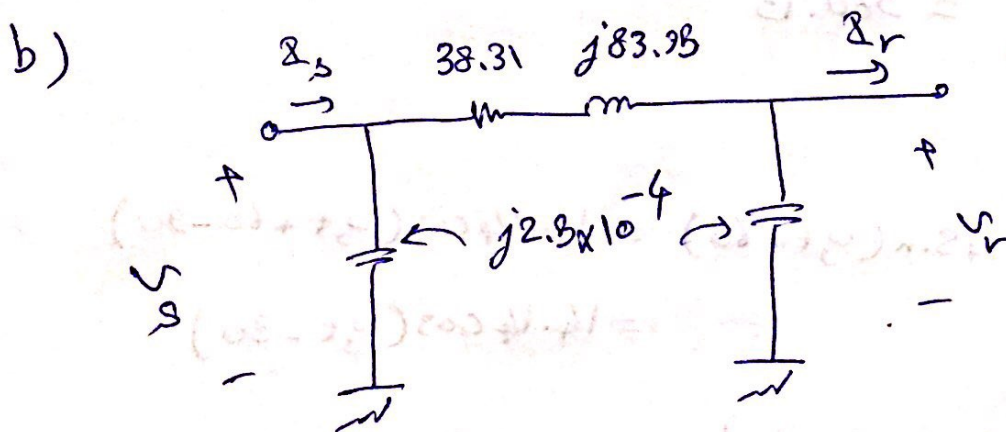$X_C = 0.1090 + 0.0889j = 0.1979 \frac{\text{M}\Omega}{\text{mi}} \Rightarrow Y_C = 5.0531 \times 10^{-4} \text{ S}$



4

c)

$$A = D = 1 + \frac{YZ}{2} = 0.97884 \angle 0.37^\circ$$

$$B = Z = 38.31 + j83.95 = 92.278 \angle 65.47^\circ \Omega$$

$$C = Y(1 + \frac{YZ}{4}) = 5 \times 10^{-4} \angle 90.28^\circ S$$

d)

$$\bar{V}_{R, LN} = \frac{\bar{V}_{R, LL}}{\sqrt{3}} = \frac{346.4 \text{ kV}}{\sqrt{3}} = 200 \text{ kV} \angle 0^\circ$$

$$\bar{I}_R = \frac{P}{\sqrt{3} V_{R, LL} \cos \varphi} = \frac{90 \text{ MW}}{\sqrt{3} \times 346.4 \text{ kV} \times 0.9} = 166.67 \text{ A} \angle -\cos^{-1}(0.9)$$

$$\bar{V}_{S, LN} = A \bar{V}_{R, LN} + B \bar{I}_R = 207.97 \angle 3.24^\circ \text{ kV}$$

$$\Rightarrow V_{S, LL} = 360.13 \text{ kV}$$

$$\begin{aligned} 3) \quad v(t) &= 14.14 \sin(\omega_3 t + 60) = 14.14 \cos(\omega_3 t + 60 - 90) \\ &= 14.14 \cos(\omega_3 t - 30) \end{aligned}$$

$$i(t) = 10 \cos(\omega_3 t + 30)$$

5

$$a) \quad v = \frac{14.14}{\sqrt{2}} \angle -30^\circ = 10 \angle -30^\circ$$

$$I = \frac{10}{\sqrt{2}} \angle 30^\circ = 7.07 \angle 30^\circ$$

$$b) \quad S = v I^* = (10 \angle -30^\circ) \left(\frac{10}{\sqrt{2}} \angle -30^\circ \right) \\ = \frac{100}{\sqrt{2}} \angle -60^\circ = 35.355 - j61.237$$

$$c) \quad P = 35.355 \text{ W} \Rightarrow \text{absorbs (sink)}$$

$$Q = -61.237 \text{ VAR} \Rightarrow \text{delivers (source)}$$