



E_E 491

Review Session #1



Ali Shakeri Kahnemouei

Fall 2020



$$v = A \cos(\omega t + \varphi_1) \quad , \quad i = B \cos(\omega t + \varphi_2)$$


Max values: A, B

RMS values: $\frac{A}{\sqrt{2}}, \frac{B}{\sqrt{2}}$

$$v = \frac{A}{\sqrt{2}} \angle \varphi_1 \quad , \quad \dot{i} = \frac{B}{\sqrt{2}} \angle \varphi_2 = \frac{B}{\sqrt{2}} (\cos \varphi_2 + j \sin \varphi_2)$$

if v is reference:
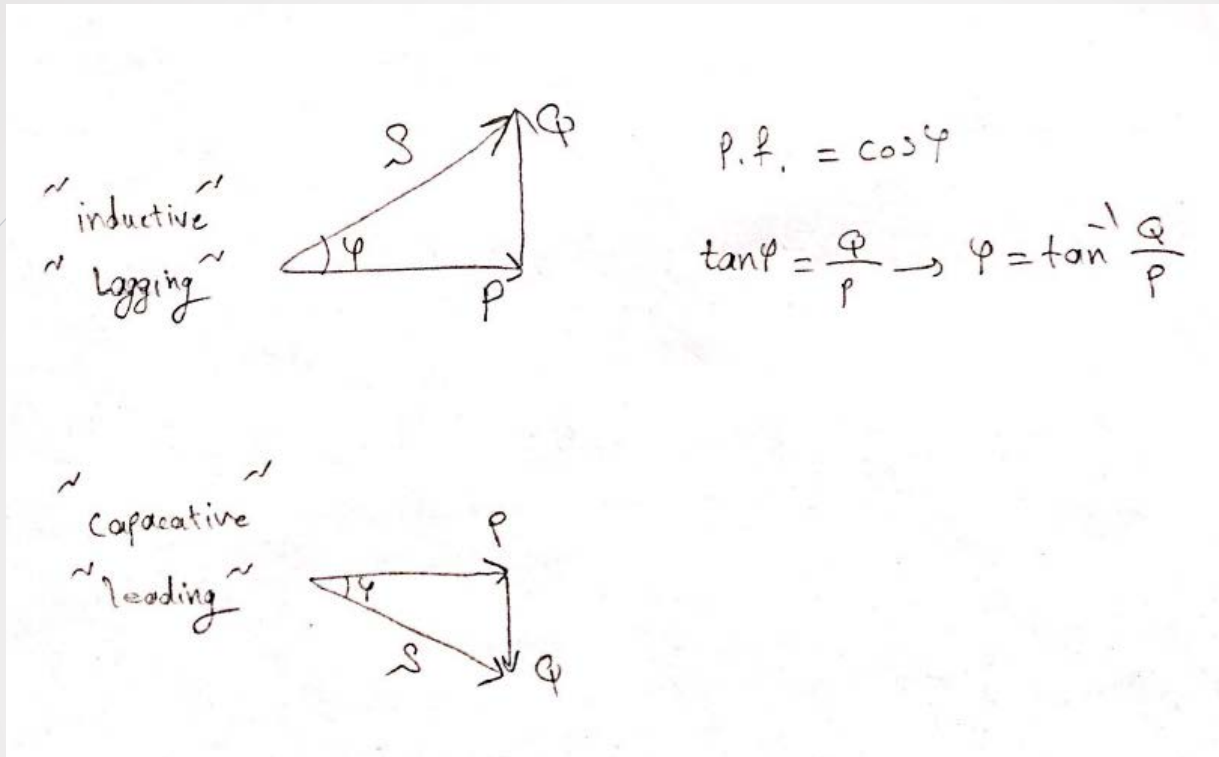
$$v = \frac{A}{\sqrt{2}} \angle 0 \quad , \quad i = \frac{B}{\sqrt{2}} \angle (\varphi_2 - \varphi_1)$$





4

Principles

$$P = R|I|^2, \quad Q = X|I|^2$$


$$S = VI^*$$

if 3-phase: $P = \sqrt{3} |V| |I| \cos \varphi$

$$Q = \sqrt{3} |V| |I| \sin \varphi$$

if 2 loads at the end:

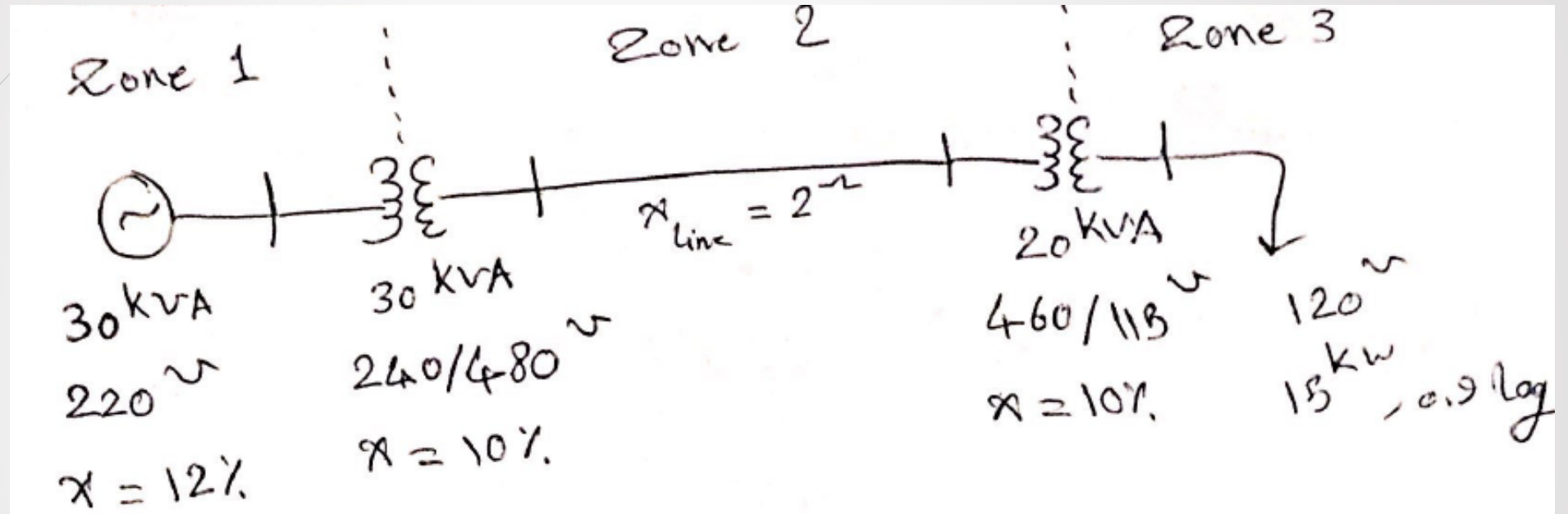
$$S_t = S_1 + S_2 \Rightarrow \text{P.f.}$$



5

Per Unit System

Example

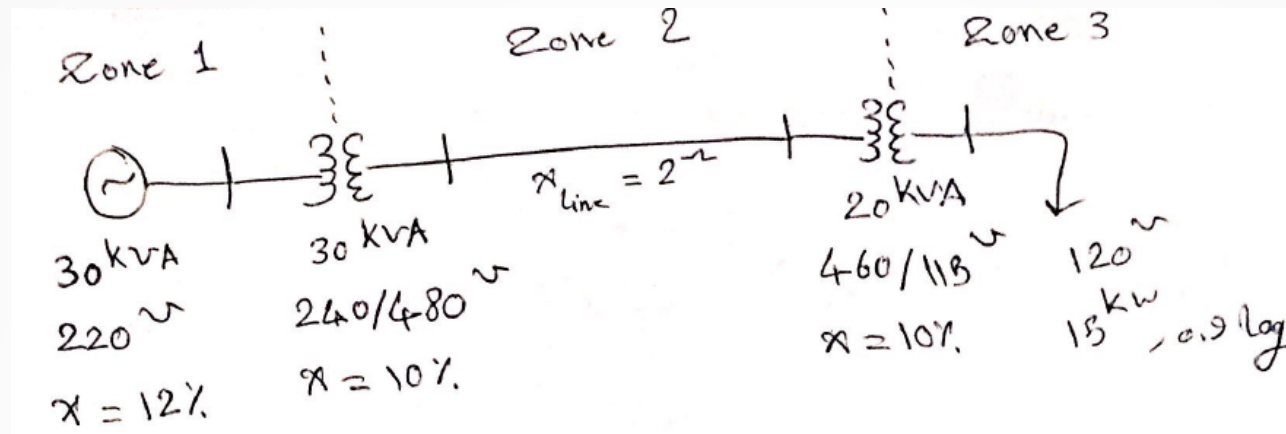

$$S_{base} = 30 \text{ kVA}$$


$$V_{base_1} = 220 \text{ V} \Rightarrow V_{base_2} = 220 \times \left(\frac{480}{240} \right) = 440 \text{ V}$$

$$\Rightarrow V_{base_3} = 440 \times \left(\frac{115}{460} \right) = 110 \text{ V}$$

Specify Base S and V



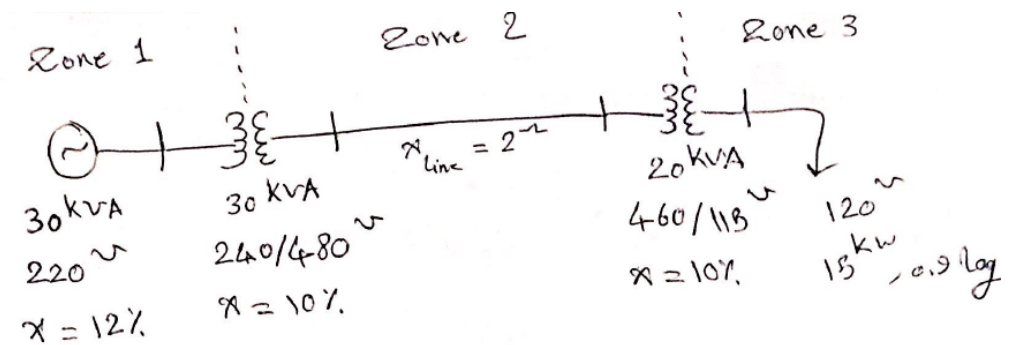we know :
$$Z_{pu}^{new} = Z_{pu}^{old} \times \frac{S_{base}^{new}}{S_{base}^{old}} \times \left(\frac{V_{base}^{old}}{V_{base}^{new}} \right)^2$$






$$X'_G = 0.12 \text{ pu (no change)}$$

$$X_{T_1} = 0.1 \times \frac{30 \text{ kVA}}{30 \text{ kVA}} \times \left(\frac{240}{220} \right)^2 = 0.1190 \text{ pu}$$

$$R_{\text{base line}} = \frac{Z_{\text{base line}}^2}{S_{\text{base}}} = \frac{(440)^2}{30 \text{ kVA}} = 6.4533 \text{ } \Omega$$

$$X_{\text{line}} = \frac{2}{6.4533} = 0.3099 \text{ pu}$$
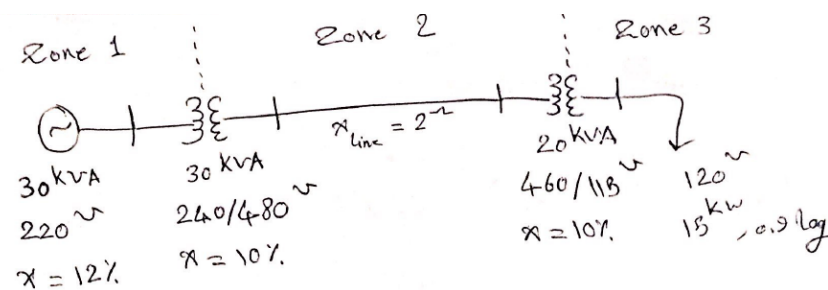
$$X_{T_2} = 0.1 \times \frac{30 \text{ kVA}}{20 \text{ kVA}} \times \left(\frac{115}{110} \right)^2 = 0.1640 \text{ pu}$$







$$|V_L| = \frac{120 \text{ V}}{110 \text{ V}} = 1.0909 \text{ pu}$$

$$P_L = \frac{15 \text{ kW}}{30} = 0.5 \text{ pu} = |V_L| |I_L| \cos \phi$$

$$\Rightarrow |I_L| = \frac{0.5}{1.0909 \times 0.9} = 0.5093 \text{ pu}$$

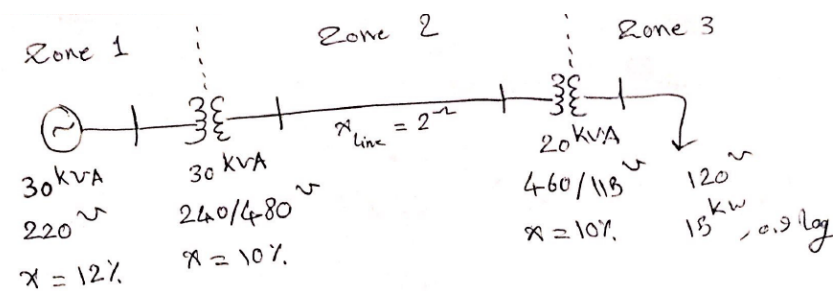
$$V_L = 1.0909 \angle 0, \quad I_L = 0.5093 \angle -\cos^{-1}(0.9)$$



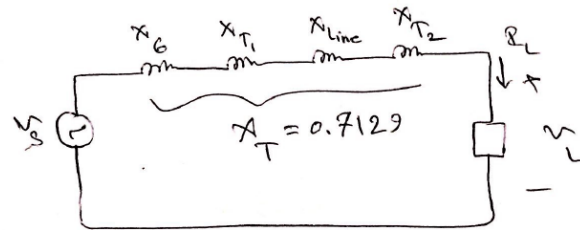

$$\begin{aligned}
 V_s &= V_L + jX_T \times I_L \\
 &= 1.0909 + (0.7129 \angle 90^\circ)(0.5093 \angle -\cos^{-1}(0.9)) \\
 &= 1.2492 + j0.3268 = 1.2912 \angle 14.66^\circ
 \end{aligned}$$

$$|V_s| = 1.2912 \times 220 = 284$$

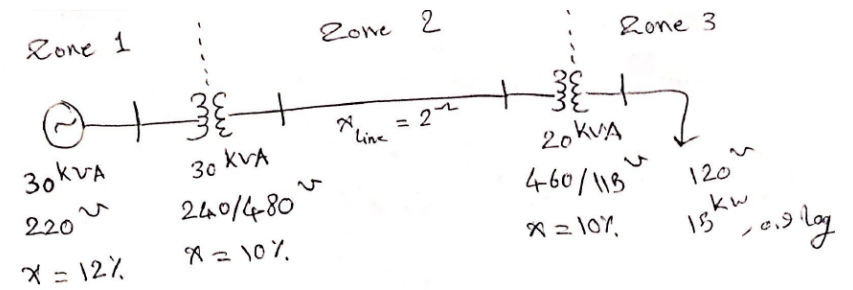



Questions?